

# 九十四學年度技術校院四年制與專科學校二年制 統一入學測驗補救考試試題

准考證號碼：

(請考生自行填寫)

## 專業科目(二)

### 電機類


#### 電工機械(含實習)、電子電路實習

##### 【注意事項】

1. 請先核對考試科目與報考類別是否相符。
2. 本試題共 40 題，每題 2.5 分，共 100 分，答錯不倒扣。
3. 本試題均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選出一個最適當的答案，然後在答案卡上同一題號相對位置方格內，用 2B 鉛筆全部塗黑。
4. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
5. 本試題紙空白處或背面，可做草稿使用。
6. 請在試題首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。



9. 三只 22.8 kV/220 V 之單相變壓器，接成三相 $\Delta$ -Y 接線，高壓側為 $\Delta$ 接及低壓側為 Y 接；若用於三相平衡電力系統，其高壓側線電壓為 22.8 kV，則低壓側線電壓約為多少？
- (A) 110 V      (B) 220 V      (C) 380 V      (D) 440 V
10. 有關比壓器 (potential transformer) 之敘述，下列何者正確？
- (A) 比壓器的二次側額定電壓為 110 V，且可作為電流量測用  
 (B) 比壓器的二次側額定電流為 5 A，且可作為電流量測用  
 (C) 比壓器的二次側額定電流為 5 A，且可作為電壓量測用  
 (D) 比壓器的二次側額定電壓為 110 V，且可作為電壓量測用
11. 三相感應電動機之電源電流的頻率  $f_e$  其單位為 Hz，極數為  $P$ ，定子側繞組之旋轉磁場同步轉速  $N_s$  其單位為 rpm，下列關係何者正確？
- (A)  $N_s = \frac{f_e}{P}$       (B)  $N_s = \frac{120f_e}{P}$       (C)  $N_s = \frac{P}{120f_e}$       (D)  $N_s = \frac{P}{f_e}$
12. 三相感應電動機之定子側繞組的旋轉磁場同步轉速  $N_s$  其單位為 rpm，轉軸之轉速  $N_r$  其單位為 rpm，其轉差率 (滑差率)  $S$  與上述的關係，下列何者正確？
- (A)  $S = \frac{N_s - N_r}{N_r}$       (B)  $S = \frac{N_s - N_r}{N_s}$       (C)  $S = \frac{N_s + N_r}{N_r}$       (D)  $S = \frac{N_s - 2N_r}{N_s}$
13. 三相感應電動機之轉差率 (滑差率) 為固定時，其電磁轉矩與輸入的電源電壓的關係，下列何者正確？
- (A) 電磁轉矩與電源電壓成反比      (B) 電磁轉矩與電源電壓成正比  
 (C) 電磁轉矩與電源電壓成平方反比      (D) 電磁轉矩與電源電壓成平方正比
14. 三相感應電動機用 Y- $\Delta$  降壓啓動法作啓動控制，其主要目的為何？
- (A) 提高啓動電流      (B) 提高啓動轉矩  
 (C) 降低啓動電流      (D) 改善電源側功率因素
15. 單相分相式感應電動機之離心開關的接線，下列何者正確？
- (A) 純心開關與輔助繞組 (啓動繞組) 串接  
 (B) 純心開關與主繞組 (行駛繞組) 串接  
 (C) 純心開關與輔助繞組 (啓動繞組) 並接  
 (D) 純心開關與主繞組 (行駛繞組) 並接
16. 量測變壓器之絕緣電阻的儀器，下列何者正確？
- (A) 瓦特計      (B) 伏特計      (C) 瓦時計      (D) 高阻計

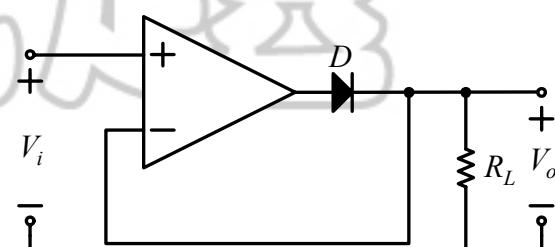
17. 有關變壓器之短路試驗的敘述，下列何者正確？
- (A) 低壓側繞組開路，高壓側繞組之電流為額定電流  
(B) 低壓側繞組短路，高壓側繞組之電流為額定電流  
(C) 低壓側繞組開路，高壓側繞組之電壓為額定電壓  
(D) 低壓側繞組短路，高壓側繞組之電壓為額定電壓
18. 欲量測三相感應電動機之鐵心損失，須作何試驗？
- (A) 極性試驗 (B) 堵轉試驗 (C) 無載試驗 (D) 絶緣試驗
19. 有關直流電動機在電樞繞組串聯可變電阻器作啓動控制，下列何者敘述正確？
- (A) 可變電阻器之電阻值隨轉速增加而調高  
(B) 可變電阻器之電阻值隨轉速增加而調低  
(C) 可變電阻器之電阻值隨轉速增加而不變  
(D) 可變電阻器之電阻值越高其效率越佳
20. 有關三相同步發電機之短路試驗，下列何者敘述正確？
- (A) 量測激磁場電流與電樞繞組短路時之電樞電流的關係  
(B) 量測激磁場電流與電樞繞組開路時之端電壓的關係  
(C) 量測激磁場電流與負載電流的關係  
(D) 量測負載電流與負載電壓的關係
21. 下列何者不是二極體之功能？
- (A) 整流 (B) 檢波 (C) 放大 (D) 截波
22. 如圖(一)所示之電路，下列何者為其主要功能？
- (A) 正半波整流電路  
(B) 負半波整流電路  
(C) 微分器  
(D) 積分器
- 
- 圖(一)
23. 若一電晶體的基極電流  $I_B = 1 \text{ mA}$ ，集極電流  $I_C = 0.1 \text{ A}$ ，且電晶體的  $\beta = 150$ ，則此電晶體工作在那一區？
- (A) 主動區 (B) 截止區 (C) 線性區 (D) 飽和區
24. 下列何者不是理想運算放大器所具有之特性？
- (A) 頻帶寬度為無限大 (B) 共模拒斥比為無限大  
(C) 輸入阻抗為無限大 (D) 輸出阻抗為無限大

25. 下列何者為運算放大器之編號？

- (A)  $\mu A741$       (B) 1N4001      (C) 2N2222      (D) 7404

26. 如圖(二)所示之差動放大電路，其輸出電壓約為多少？

- (A) 1 V  
(B) 2 V  
(C) 3 V  
(D) 4 V

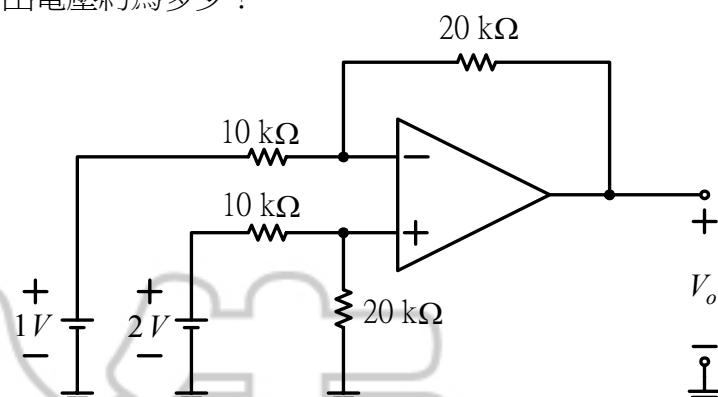

圖(二)

27. 下列何者是石英晶體振盪器的主要特性？

- (A) 週期易漂移      (B) 電流較大      (C) 電壓較高      (D) 頻率穩定

28. 下列何者為正弦波振盪器？


- (A) 史密特振盪器      (B) R C 相移振盪器  
(C) 單穩態多諧振盪器      (D) 雙穩態多諧振盪器

29. 在沒有外加觸發信號的情況下，下列何者可產生方波輸出？

- (A) 史密特振盪器      (B) 無穩態多諧振盪器  
(C) 單穩態多諧振盪器      (D) 雙穩態多諧振盪器

30. 如圖(三)所示之運算放大器組成的史密特振盪器，其磁滯(遲滯)電壓約為多少？

- (A) 3 V  
(B) 6 V  
(C) 9 V  
(D) 12 V

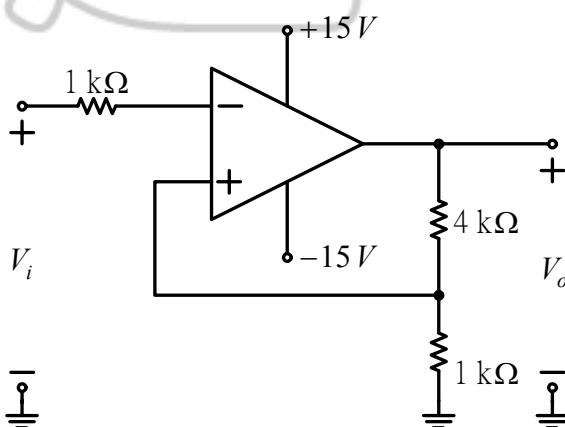

圖(三)

31. 設半加器的兩輸入端為  $X$ 、 $Y$ ，輸出為  $S$ ，進位為  $C$ ，則其邏輯方程式為何？

- (A)  $S = X\bar{Y} + \bar{X}Y$ ， $C = XY$   
(B)  $S = X\bar{Y} + \bar{X}Y$ ， $C = \bar{X}\bar{Y}$   
(C)  $S = X\bar{Y} + \bar{X}Y$ ， $C = X + Y$   
(D)  $S = \bar{X}\bar{Y} + XY$ ， $C = \bar{X}\bar{Y}$

32. 下列敘述何者正確？

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| (A) 並加法器之計算速度較快        | (B) 串加法器之計算速度較快        |
| (C) 4 位元的並加法器使用 8 個全加器 | (D) 4 位元的並加法器使用 1 個全加器 |

33. 欲設計一個可計數 500 個狀態的非同步計數器，至少需要使用多少個正反器？

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| (A) 6 | (B) 7 | (C) 8 | (D) 9 |
|-------|-------|-------|-------|

34. 由 8 個正反器所組成的二進位計數器，其最高計數可由 0 到多少？

- |         |         |        |        |
|---------|---------|--------|--------|
| (A) 255 | (B) 127 | (C) 63 | (D) 31 |
|---------|---------|--------|--------|

35. 下列何者不是液晶顯示器 (LCD) 之特點？


- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| (A) 耗電低 | (B) 重量輕 | (C) 體積小 | (D) 輻射高 |
|---------|---------|---------|---------|

36. 一個 10 位元之 D/A 轉換器，其輸出電壓為  $-5\text{ V}$  至  $+5\text{ V}$ ，則其解析度約為多少？

- |                      |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (A) $7.77\text{ mV}$ | (B) $8.77\text{ mV}$ | (C) $9.77\text{ mV}$ | (D) $10.77\text{ mV}$ |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

37. 如圖(四)所示之電路，屬於下列何種濾波器？


- |           |
|-----------|
| (A) 低通濾波器 |
| (B) 帶阻濾波器 |
| (C) 帶通濾波器 |
| (D) 高通濾波器 |

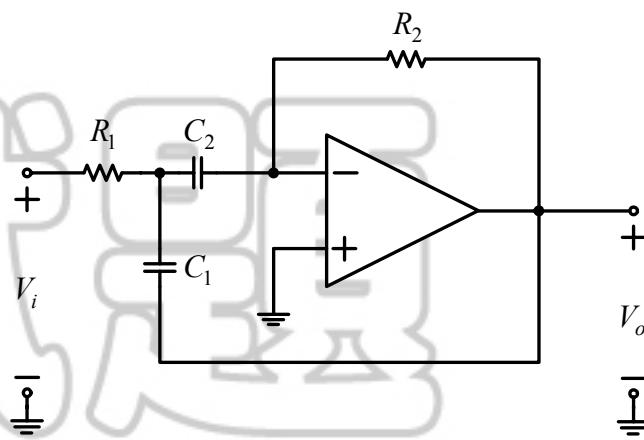

圖(四)

38. 如圖(五)所示之濾波器電路，其截止頻率約為多少？


- |                     |
|---------------------|
| (A) $100\text{ Hz}$ |
| (B) $500\text{ Hz}$ |
| (C) $1\text{ kHz}$  |
| (D) $2\text{ kHz}$  |

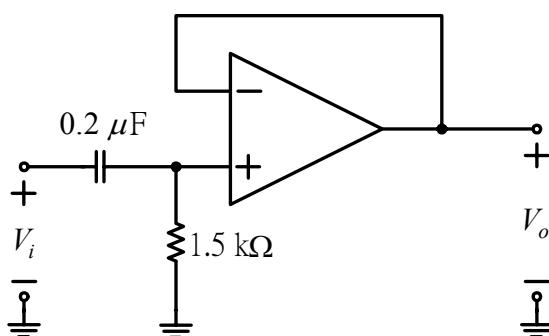

圖(五)

39. 如圖(六)所示之穩壓電路，流經  $R_L$  之電流約為多少？

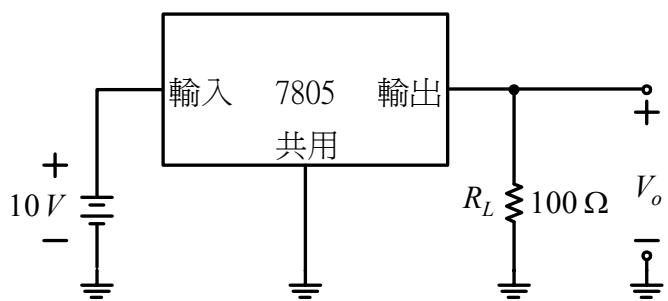- (A) 5 mA
- (B) 10 mA
- (C) 50 mA
- (D) 100 mA



圖(六)

40. 穩壓積體電路編號 7905 之標準輸出電壓約為多少？

- (A) +5 V
- (B) +12 V
- (C) -5 V
- (D) -12 V

【以下空白】

試題

