



4-04-1

# 公告試題僅供參考

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

## 106 學年度科技校院四年制與專科學校二年制 統一入學測驗試題本 電機與電子群電機類 電機與電子群資電類

### 專業科目(一)：電子學、基本電學

#### 【注意事項】

1. 請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
2. 請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3. 本試卷分兩部份，共 50 題，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。  
    第一部份（第 1 至 25 題，每題 2 分，共 50 分）  
    第二部份（第 26 至 50 題，每題 2 分，共 50 分）
4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
6. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
7. 請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

准考證號碼：


考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

# 公告試題僅供參考

第一部份：電子學(第 1 至 25 題，每題 2 分，共 50 分)

1. 如圖(一)所示之  $v_1(t)$  為週期性電壓波形，若  $V_p = 10\text{ V}$ ， $T_1 = 3\text{ s}$ ， $T_2 = 2\text{ s}$ ，則其工作週期(duty cycle)為何？


- (A) 30%
- (B) 40%
- (C) 60%
- (D) 80%

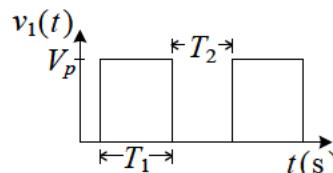

圖(一)

2. 如圖(二)所示之理想箝納二極體電路，若  $Z_1$ 、 $Z_2$  之崩潰電壓分別為  $2\text{ V}$  及  $3\text{ V}$ ， $V_S = 6\text{ V}$ ， $R_S = 200\Omega$ ， $R_L = 300\Omega$ ，則電流  $I_Z$  為何？

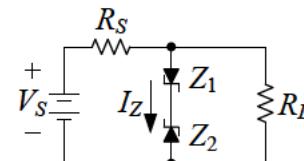
- (A) 5 mA
- (B) 8 mA
- (C) 10 mA
- (D) 15 mA



圖(二)



3. 如圖(三)所示之理想二極體電路，AC 電源接於  $110\text{ V}$  交流市電，則二極體  $D_4$  所承受之最大逆向電壓約為多少？

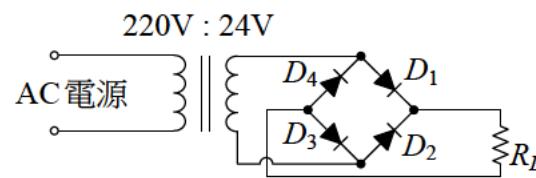- (A) 48 V
- (B) 34 V
- (C) 24 V
- (D) 17 V




圖(三)

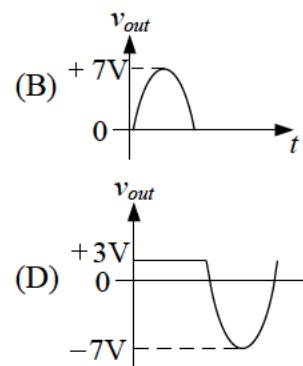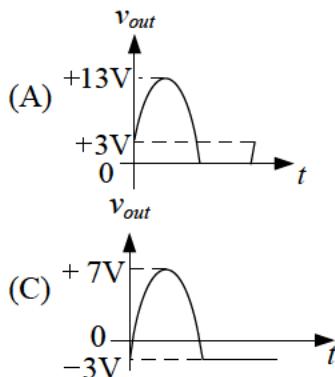4. 如圖(四)所示之理想二極體電路， $v_{in} = 10 \sin(\omega t)\text{ V}$ ， $E = 3\text{ V}$ ， $R = 3\text{k}\Omega$ ，試觀察  $v_{out}$  一週期之波形為何？




圖(四)


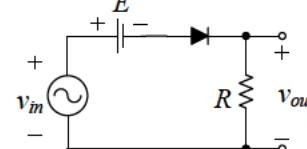


5. 如圖(五)所示之理想二極體電路， $v_{in}$  為高低位準的寬度各佔  $50\%$  之波形，其高位準  $6\text{ V}$ ，低位準  $-1\text{ V}$ ，則  $v_{out}$  之有效值為何？

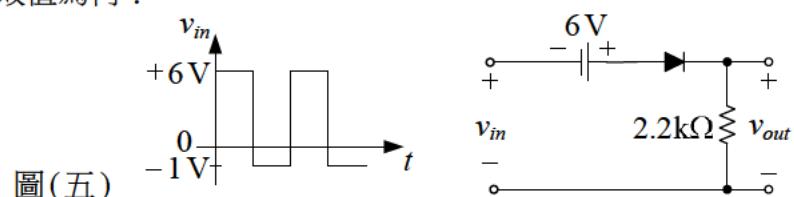
- (A) 6.7V
- (B) 8.5V
- (C) 9.2V
- (D) 10.4V



圖(五)

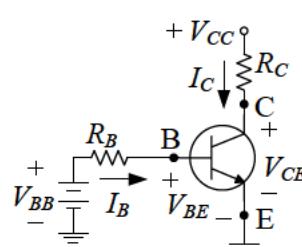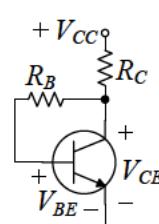6. 關於BJT電晶體之B、C、E三極摻雜濃度之敘述，下列何者正確？
- (A) B極濃度最高 (B) C極、E極濃度相同且較B極高  
(C) C極濃度最高 (D) E極濃度最高
7. 如圖(六)所示之電路，電晶體的 $\beta=100$ ， $V_{BB}=6\text{V}$ ， $V_{CC}=12\text{V}$ ， $R_B=100\text{k}\Omega$ ， $R_C=1\text{k}\Omega$ ， $V_{BE}=0.7\text{V}$ ，則 $V_{CE}$ 約為何？
- (A) 5.3V (B) 6.0V (C) 6.7V (D) 7.4V
- 
- 圖(六)
8. 關於BJT電晶體放大電路在正常工作時之特性，下列敘述何者正確？
- (A) 集極回授式偏壓電路不會發生飽和  
(B) 射極回授式偏壓電路之工作點較不穩定  
(C) 固定式偏壓電路可得穩定之工作點  
(D) 射極隨耦器之電流增益低於1
9. 如圖(七)所示之電路，電晶體的 $\beta=99$ ， $V_{BE}=0.7\text{V}$ ，若 $V_{CC}=12\text{V}$ ， $R_C=1.2\text{k}\Omega$ ， $V_{CE}=6\text{V}$ ，則 $R_B$ 應為何？
- (A) 68kΩ (B) 82kΩ (C) 94kΩ (D) 106kΩ
- 
- 圖(七)


10. 關於共基極(CB)、共射極(CE)、共集極(CC)電晶體放大器三者之比較，下列何者正確？
- (A) 只有CC放大器之輸入電壓與輸出電壓同相位，其餘二者之輸入電壓與輸出電壓為反相  
(B) 只有CE放大器同時具有電壓與電流放大作用，且CE放大器之功率增益的絕對值為三者中最大  
(C) 只有CB放大器不具電流放大作用，且CB放大器之輸出阻抗及電壓增益的絕對值為三者中最小  
(D) 只有CC放大器不具電壓放大作用，且CC放大器之輸入阻抗及電流增益的絕對值為三者中最小

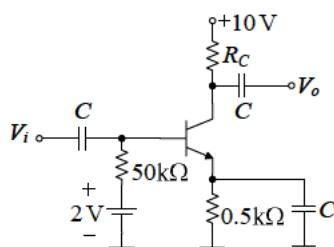11. 如圖(八)所示之電晶體放大電路，若電晶體之 $\beta=99$ ， $V_{BE}=0.7\text{V}$ ，熱電壓(thermal voltage) $V_T=26\text{mV}$ ， $C$ 為耦合電容或旁路電容。欲設計其電壓增益 $|V_o/V_i| \approx 150$ ，則 $R_C$ 約為多少？
- (A) 2kΩ (B) 3kΩ (C) 4kΩ (D) 6kΩ
- 
- 圖(八)

# 公告試題僅供參考

12. 如圖(九)所示之電晶體放大電路， $C$ 為耦合電容，在正常工作下，其  $\beta=99$ ，射極交流電阻  $r_e=50\Omega$ ，則此電路之電壓增益  $V_o/V_s$  約為何？

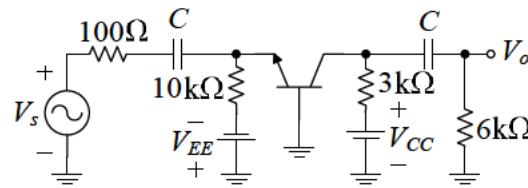- (A) 59.4
- (B) 36.8
- (C) 13.1
- (D) 3.3



圖(九)

13. 在串接式多級放大器電路中，下列何者不屬於級與級間的耦合電路？

- (A) 直接耦合電路
- (B) 變壓器耦合電路
- (C) 電阻電容耦合電路
- (D) 電晶體耦合電路

14. 有一放大器的截止頻率為 100 Hz 和 20 kHz，當輸入訊號為中頻段 2 kHz 弦波時之輸出功率為 120 W。若僅改變輸入訊號頻率至 20 kHz，則此時之輸出功率約為多少？


- (A) 30 W
- (B) 60 W
- (C) 84.85 W
- (D) 120 W

15. 關於 FET 與 BJT 電晶體的比較，下列何者錯誤？

- (A) FET 的輸入阻抗較 BJT 高
- (B) FET 的增益與頻寬的乘積較 BJT 大
- (C) FET 的熱穩定性較 BJT 好
- (D) MOSFET 比 BJT 較適合應用於超大型積體電路中

16. 如圖(十)所示電路，其中  $Q_1$  與  $Q_2$  的臨界電壓 (threshold voltage) 分別為 1 V 與 -1 V。當  $V_i=0V$  時， $Q_1$ 、 $Q_2$  的工作狀態為何？

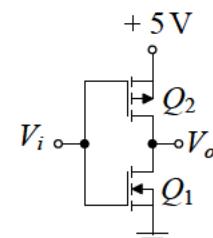
- (A)  $Q_1$  與  $Q_2$  皆工作在歐姆區
- (B)  $Q_1$  與  $Q_2$  皆工作在截止區
- (C)  $Q_1$  工作在截止區、 $Q_2$  工作在歐姆區
- (D)  $Q_1$  工作在歐姆區、 $Q_2$  工作在截止區



圖(十)

17. 如圖(十一)所示電路，若 MOSFET 的臨界電壓 (threshold voltage)  $V_T=2$  V，且其參數  $K=1\text{ mA/V}^2$ 。欲設計使其工作在  $V_{DS}=4$  V，則  $R_D$  的值應為何？

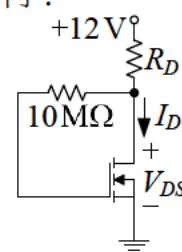
- (A)  $2\text{ k}\Omega$
- (B)  $4\text{ k}\Omega$
- (C)  $6\text{ k}\Omega$
- (D)  $8\text{ k}\Omega$



圖(十一)

18. 如圖(十二)所示之 FET 小信號模型電路，其中放大因數  $\mu=g_m r_d$ ，則由輸出端  $v_o$  看入的輸出阻抗  $Z_o$  為何？

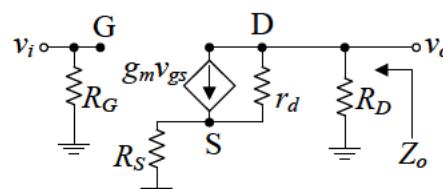
- (A)  $R_D+r_d+(1+\mu)R_S$
- (B)  $R_D/\parallel r_d/\parallel(1+\mu)R_S$
- (C)  $R_D+[r_d/\parallel(1+\mu)R_S]$
- (D)  $R_D/\parallel[r_d+(1+\mu)R_S]$



圖(十二)

19. 如圖(十三)所示電路，JFET 工作於飽和區，其轉移電導  $g_m = 0.5 \text{ mA/V}$ ， $r_d$  忽略不計，則其電流增益  $I_o/I_i$  約為何？

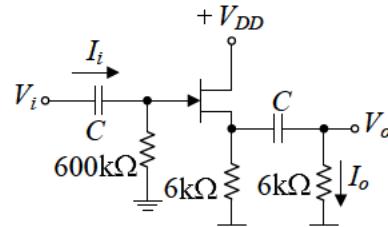
- (A) 60
- (B) 81.7
- (C) 166.6
- (D) 250



圖(十三)

20. 如圖(十四)所示之運算放大器電路，假設  $R_1=R_2=R_g=R_f=10\text{k}\Omega$ ，且輸入電壓  $V_1=6\text{V}$ ， $V_2=8\text{V}$ ，求其正常工作於未飽和時的輸出電壓  $V_o$  為多少？


- (A) 14V
- (B) 8V
- (C) 2V
- (D) -6V

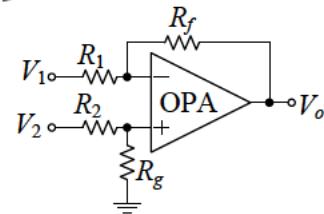

圖(十四)

21. 如圖(十五)所示電路，正常工作下輸出電壓波形為三角波時，則其輸入電壓波形為下列何者？


- (A) 方波
- (B) 正弦波
- (C) 三角波
- (D) 鋸齒波

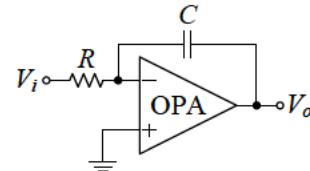

圖(十五)

22. 如圖(十六)所示之電路，其 OPA 之正負飽和電壓為  $\pm 12\text{V}$ ，若  $V_i=-5\text{V}$ ， $V_r=1\text{V}$ ， $R_1=5\text{k}\Omega$ ， $R_2=2\text{k}\Omega$ ，求輸出電壓  $V_o$  為多少？

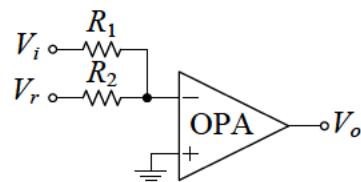- (A) +12V
- (B) +4V
- (C) -4V
- (D) -12V




圖(十六)

23. 關於弦波振盪器之敘述，下列何者錯誤？

- (A) RC 相移振盪器是屬於低頻弦波振盪器
- (B) 音頻振盪器一般使用考畢士振盪器(Colpitts oscillator)
- (C) 石英晶體振盪是應用晶體本身具有壓電效應而產生振盪
- (D) 振盪器電路是不需外加輸入信號，只要應用其直流電源即可轉換為特定頻率之弦波輸出

24. 如圖(十七)所示之振盪電路，於正常工作下，輸出電壓  $V_o$  之頻率約為何？

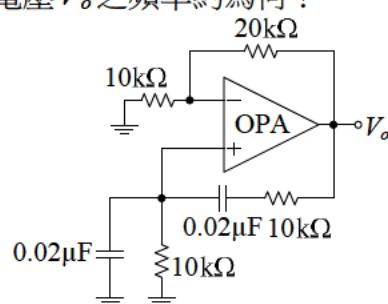- (A) 100Hz
- (B) 398Hz
- (C) 796Hz
- (D) 100kHz




圖(十七)

## 公告試題僅供參考

25. 如圖(十八)所示為 555 IC 所組成之方波產生電路，則下列何種  $R_1$  和  $R_2$  的關係可以得到最接近工作週期 50% 的方波信號？

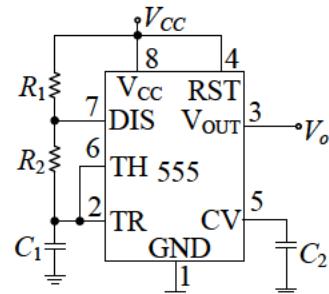- (A)  $R_1 \gg R_2$
- (B)  $R_1 = 2R_2$
- (C)  $R_2 = 2R_1$
- (D)  $R_2 \gg R_1$



圖(十八)

## 第二部份：基本電學(第 26 至 50 題，每題 2 分，共 50 分)

26. 下列何者為電能的單位？

- (A) 毫安小時 (mAh)
- (B) 焦耳 (J)
- (C) 瓦特 (W)
- (D) 馬力 (hp)

27. 距離為 1 公尺之兩帶電體，其間存在一個 24 N 的靜電力，若將此兩帶電體拉遠至 2 公尺，其間存在之靜電力為何？

- (A) 6 N
- (B) 12 N
- (C) 48 N
- (D) 96 N

28. 有一 0.15 A 的電流流過一色碼電阻，跨在此色碼電阻兩端的電壓為 1.5 V，則此電阻由左至右之色碼可能為何？


- (A) 紫藍黑金
- (B) 紫藍棕金
- (C) 棕黑棕銀
- (D) 棕黑黑銀

29. 有額定分別為 110 V / 100 W 及 110 V / 50 W 之兩個電熱器，串聯接於 110 V 電源上，則下列敘述何者正確？

- (A) 110 V / 100 W 電熱器的消耗功率比 110 V / 50 W 電熱器大
- (B) 110 V / 100 W 電熱器的消耗功率比 110 V / 50 W 電熱器小
- (C) 110 V / 100 W 和 110 V / 50 W 電熱器消耗功率一樣大
- (D) 110 V / 100 W 或 110 V / 50 W 電熱器會超過額定功率

30. 如圖(十九)所示，若  $E = 120\text{V}$ ，則開關  $S$  在開啟與閉合不同狀態下之  $I$  分別為何？

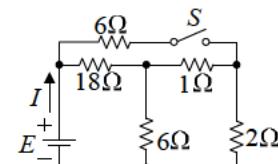
- (A) 5 A, 20 A
- (B) 5 A, 25 A
- (C) 6 A, 20 A
- (D) 6 A, 25 A



圖(十九)

31. 如圖(二十)所示，三個電流大小之比例為  $I_1 : I_2 : I_3 =$

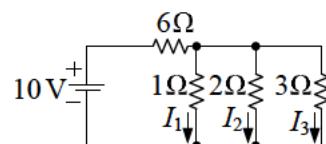
- (A) 1 : 2 : 3
- (B) 3 : 2 : 1
- (C) 1 : 1 : 1
- (D) 6 : 3 : 2



圖(二十)

32. 如圖(二十一)所示，其中圖 B 為圖 A 之等效電路，則  $E_{th}$  及  $R_{th}$  分別為何？

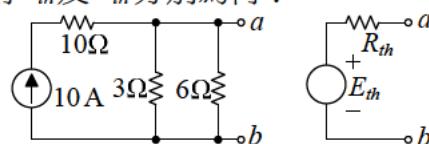
- (A)  $E_{th} = 120\text{V}$ ,  $R_{th} = 12\Omega$
- (B)  $E_{th} = 90\text{V}$ ,  $R_{th} = 12\Omega$
- (C)  $E_{th} = 20\text{V}$ ,  $R_{th} = 2\Omega$
- (D)  $E_{th} = 10\text{V}$ ,  $R_{th} = 2\Omega$



圖(二十一)

33. 如圖(二十二)所示， $V_a$ 為何？

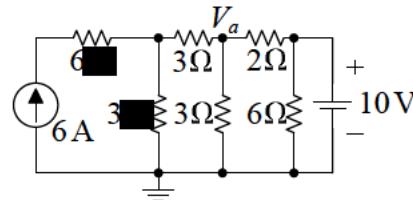
- (A) 8 V
- (B) 10 V
- (C) 12 V
- (D) 16 V



圖(二十二)

34. 如圖(二十三)所示， $R_L$ 可得之最大功率為何？

- (A) 12 W
- (B) 9 W
- (C) 6 W
- (D) 3 W

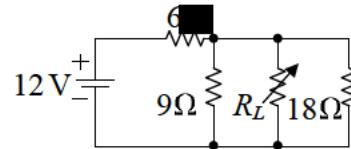

圖(二十三)

35. 有一電容器接於一直流電壓，其儲存的電荷量為  $3000 \mu\text{C}$ ，能量為  $150 \text{ mJ}$ ，則此電容器的電容值為多少？

- (A)  $10 \mu\text{F}$
- (B)  $30 \mu\text{F}$
- (C)  $40 \mu\text{F}$
- (D)  $60 \mu\text{F}$


36. 空氣中有一半徑為 1.5 公尺的金屬球體，帶有  $0.04 \mu\text{C}$  的電量，造成球體外某處電位為 144 V，則該處距離球心為多少公尺？

- (A) 0.9
- (B) 1.7
- (C) 2.5
- (D) 3.4

37. 如圖(二十四)所示，各電感之間無互感存在，則  $a$ 、 $b$  兩端之總電感值為多少？

- (A)  $15 \text{ mH}$
- (B)  $11 \text{ mH}$
- (C)  $8 \text{ mH}$
- (D)  $4.5 \text{ mH}$

圖(二十四)

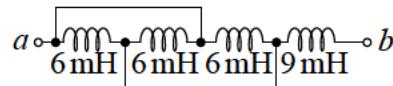


38. A、B 兩個線圈緊鄰放置，A 線圈有 200 匝，B 線圈有 300 匝，若線圈 A 在 1 秒內電流增加 5 A，使得交鏈至線圈 B 的磁通由  $0.2 \text{ Wb}$  增加至  $0.3 \text{ Wb}$ ，則線圈 A、B 之間的互感為多少？

- (A)  $6 \text{ H}$
- (B)  $5 \text{ H}$
- (C)  $4 \text{ H}$
- (D)  $2 \text{ H}$

39. 如圖(二十五)所示，開關 S 閉合時的充電時間常數及開關 S 啟斷後的放電時間常數，分別為多少秒？

- (A) 0.25 及 0.4
- (B) 0.4 及 0.2
- (C) 0.4 及 0.25
- (D) 0.2 及 0.4


圖(二十五)

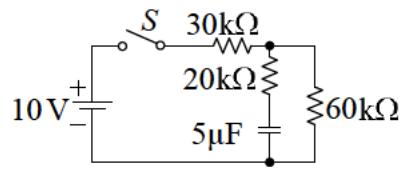

40. 如圖(二十六)所示，若開關 S 閉合時  $t=0$ ，則  $t>0$  的電流  $i(t)$  為何？

- (A)  $i(t)=50(1-e^{-50t})\text{A}$
- (B)  $i(t)=50(1-e^{-t/50})\text{A}$
- (C)  $i(t)=5(1-e^{-50t})\text{A}$
- (D)  $i(t)=5e^{-50t}\text{A}$

圖(二十六)

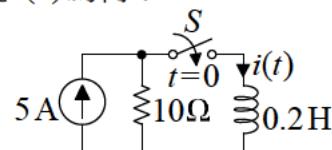

41. 有一交流電壓為  $v(t)=220\sqrt{2} \sin(377t-45^\circ)\text{ V}$ ，試求在  $t=\frac{1}{240}$  秒時之瞬間電壓值約為多少伏特？

- (A) 220
- (B) 200
- (C) 150
- (D) 110


43. 將交流電壓源  $200 \sin(100t)$  V 連接至  $RL$  串聯電路，若流經電阻的電流有效值為 10 A，而且電阻  $R$  與電感  $L$  上的電壓有效值相同，則電感  $L$  值為何？  
 (A) 15.9 mH      (B) 100 mH      (C) 200 mH      (D) 314 mH

44. 如圖(二十七)所示之串聯電路，若阻抗  $Z_1 = 5\angle 53.1^\circ \Omega$ ， $Z_2 = 6 + j 8 \Omega$ ，當加上  $V_s = 150\angle 0^\circ \text{V}$  之電壓時，則  $V_2$  為何？( $\sin 53.1^\circ = 0.8$ ,  $\cos 53.1^\circ = 0.6$ )

(A)  $100\angle 0^\circ \text{V}$   
 (B)  $100\angle 53.1^\circ \text{V}$   
 (C)  $50\angle 0^\circ \text{V}$   
 (D)  $50\angle 53.1^\circ \text{V}$



圖(二十七)

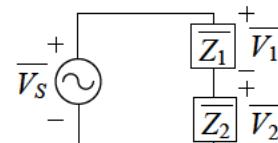

圖(二十七)

45. 有一交流電源供給 $RLC$ 並聯電路，若 $R=10\Omega$ ， $X_L=5\Omega$ ， $X_C=10\Omega$ ，則電源電流與電源電壓的相位關係為何？


(A) 電流相位落後電壓相位                           (B) 電流相位超前電壓相位  
(C) 電流與電壓同相位                           (D) 無法判斷



47. 如圖(二十八)所示，負載兩端的電壓  $\bar{V} = 5 + j2$  V，流經此負載的電流  $\bar{I} = 3 + j4$  A，則此電路消耗之複數功率  $\bar{S}$  為何？

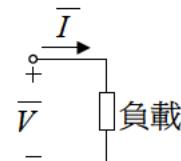(A)  $7 - j14$  VA  
 (B)  $23 + j26$  VA  
 (C)  $7 + j26$  VA  
 (D)  $23 - j14$  VA





圖(二十八)

48. 在  $RLC$  串聯電路中，當接上頻率  $1\text{ kHz}$  的弦波電壓源時，電路中  $R = 20\Omega$ ， $X_L = 4\Omega$ ， $X_C = 16\Omega$ ；若調整電源的頻率使得線路電流最大，則此時的電源頻率為何？  
 (A)  $250\text{ Hz}$                     (B)  $500\text{ Hz}$                     (C)  $2\text{ kHz}$                     (D)  $4\text{ kHz}$

49. 有效值  $100\text{ V}$  之交流弦波電源，若調整其電源頻率使流入某一  $RLC$  並聯電路的總電流為最小，其中  $R = 50\Omega$ ， $L = 40\text{ mH}$ ， $C = 100\mu\text{F}$ ，則下列敘述何者正確？  
 (A) 電源頻率為  $80\text{ kHz}$                     (B) 流經電感之電流為  $2\text{ A}$   
 (C) 流經電容之電流為  $1\text{ A}$                     (D) 總消耗功率為  $200\text{ W}$

50. 有一三相平衡電源供應 Y 接三相平衡負載，電源相序為 ABC，若電源側線電壓  $\bar{V}_{AB} = 220\angle 30^\circ \text{ V}$ ，線電流  $\bar{I}_A = 5\angle -30^\circ \text{ A}$ ，則此電路的功率因數角為何？  
 (A)  $0^\circ$       (B)  $30^\circ$       (C)  $60^\circ$       (D)  $90^\circ$

【以下空白】